گزارش پروژهی درس معماری کامپیوتر

پیادهسازی جمع کننده و ضرب کنندهها

علی بهمنیار - ۹۸۲۳۰۱۸





دانشکدهی مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر دی ماه ۱۴۰۱


فهرست مطالب

٢	هسازی جمع <i>ک</i> نندهها	پیاد	١
٢		1.1	
٣			
۴		٣.١	
ضرب کننده ها		پیاد	۲
۵	Shift-Add Multiplier	1.7	

پیادهسازی جمع کنندهها

Ripple Adder 1.1

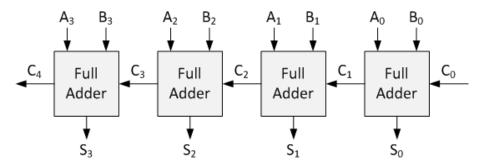این جمع کننده، سادهترین نوع جمع کننده میباشد و طراحی نسبتاً سادهای دارد. شمای کلی این طراحی در شکل ۱ مشخص است:




Ripple Adder شکل ۱: شماتیک کلی جمع کننده شکل

در این طراحی هر دو بیت توسط یک Full Adeer با یکدیگر جمع شده، سپس بیت carry حاصل به عنوان بیت carry ورودی به Full Adder بعدی داده شده تا دو بیت بعدی با یکدیگر جمع شده و این فرآیند تکرار می شود تا حاصل جمع نهایی ایجاد شود. در این جمع کننده هر Full Adder باید منتظر جواب واحد قبلی خود بماند و بنابراین برای ایجاد پاسخ نهایی سیگنال باید به ترتیب از تمامی Full Adderها عبور

در این جمع کننده هر Full Adder باید منتظر جواب واحد قبلی حود بماند و بنابراین برای ایجاد پاسخ نهایی سیکنال باید به ترتیب از تمامی Full Adderها عبو کند. به این دلیل این جمع کننده سرعت عملرد نسبتاً پایینی دارد.


پس از پیادهسازی این جمع کننده، شماتیک RTL آن به صورت شکل γ میباشد:

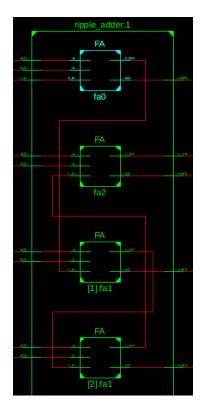

شكل ۲: شماتيک Ripple Adder

Carry-Lookahead Adder 7.1

این جمع کننده نسبت به جمع کننده ی قبلی سرعت بیش تری دارد، اما همچنین ساختار آن نیز پیچیده تر است. ساختار کلی این جمع کننده در شکل ۳ مشخص است:

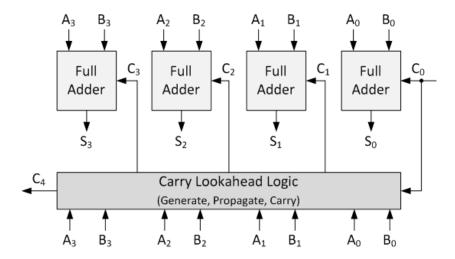

شکل ۳: شماتیک کلی جمع کنندهی Carry-Lookahead

در جمع کنندهی Ripple Carry عامل اصلی تأخیر این است که هر واحد باید منتظر نتیجهی بیت carry واحد قبلی بماند، در این پیادهسازی برای برطرف کردن این مشکل می توان بیتهای رودت برای هر Full Adder به صورت جداگانه توسط یک بخش مجزا محاسبه کرد. این کار باعث می شود تا پیچیدگی مدار بیش تر شود ولی سرعت انجام جمع را به طور قابل ملاحظهای افزایش می دهد. پس از پیادهسازی این جمع کننده، بخشی از شماتیک RTL آن به صورت شکل ۴ می باشد، از این شماتیک نیز پیچیدگی بیش تر مدار نسبت به راه حل قبلی مشخص است:



شکل ۴: شماتیک Carry-Lookahead Adder

```
assign carry_la[j] = (a[j-1] & b[j-1]) | ((a[j-1] | b[j-1]) & carry_la[j-1]);


Carry-Lookahead کد ۱: پیادهسازی
```

پیادهسازی Carry-Lookahead در کد ۱ مشخص است؛ در دو صورت بیت carry میبایست ۱ باشد: یا هر دو بیت ورودی ۱ باشند، یا یکی از بیتهای ورودی به همراه بیت carry قبلی ۱ باشند.

Carry Select Adder 7.1


در راهکار قبلی سرعت محاسبه بهبود یافت اما همچنان برای محاسبهی هر یک از بیتهای carry میبایست منتظر خروجی بیت carry قبلی در مدار lookahead میبایست منتظر خروجی بیت carry-lookahead بمانیم، به عبارت دیگر انتشار سیگنال در مدار

راهکار دیگر این است که کل عملیات جمع را به دستههای n بیتی تقسیم کنیم و عملیات جمع را ابتدا به ازای هر دو بیت کری 0 و 1 انجام دهیم، سپس بعد از مشخص شدن بیت کری صحیح با استفاده از یک مالتی پلکسر آن را انتخاب کنیم. شمای کلی این راهکار در شکل α مشخص است.

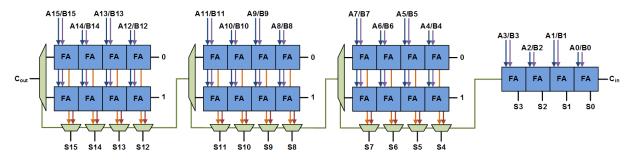

شکل ۵: شماتیک کلی Carry Select Adder

هر یک از بلوکهای ۴ تایی در واقع یک ripple adder هستند. بهینه ترین سایز زیر بلوک برای یک جمع n بیتی نیز برابر با $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ میباشد. پس از پیادهسازی این جمع کننده، بخشی از شماتیک RTL آن به صورت شکل ۶ میباشد، این جمع کننده بیش ترین مساحت را اشغال خواهد کرد اما سریع ترین جمع کنندهها نیز خواهد بود.

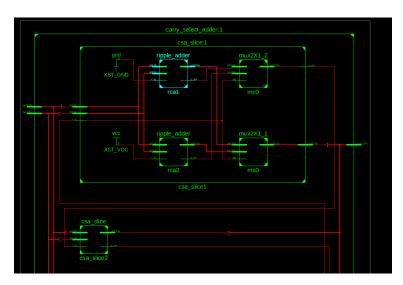

شكل ۶: شماتيک Carry-select-adder

۲ پیادهسازی ضربکنندهها

Shift-Add Multiplier 1.7

این ضرب کننده ساده ترین نوع ضرب کننده میباشد، این ضرب کننده با استفاده از کلاک در چندین سیکل هربار عملیات ضرب را برای یک بیت انجام داده و سپس حاصل را با خروجی نهایی جمع می کند. منطق اصلی این ضرب کننده در کد ۲ مشخص است:

```
always @(posedge clk) begin
          if (bn < N) begin
              finished = 0;
              cb = b[bn];
              if (bn == 0) begin
                  case (cb)
                      0: res[2*N-1:N] = (a & zero);
                      1: res[2*N-1:N] = (a \& one);
9
10
              end else begin
                  case (cb)
12
                      0: res[2*N:N] = res[2*N-1:N] + (a & zero);
13
14
                      1: res[2*N:N] = res[2*N-1:N] + (a & one);
              end
17
              res = res >> 1;
18
              bn = bn + 1;
          end else begin
              finished = 1;
          end
22
          out = res;
      end
```

کد ۲: پیادهسازی Shift-Add Multiplier